
 


Entwurf des PLD für den Spielwürfel


Anforderungen

 - Takteingang: Pin 1 (Clock)
 Steuereingang: Pin 2: LOW = Würfeln
 HIGH = Halt und Anzeige
 Ausgänge: Pin 12..19: LED gemäss Plan und Schema
 Anzeige der Spielresultate:



Ablaufdiagramm

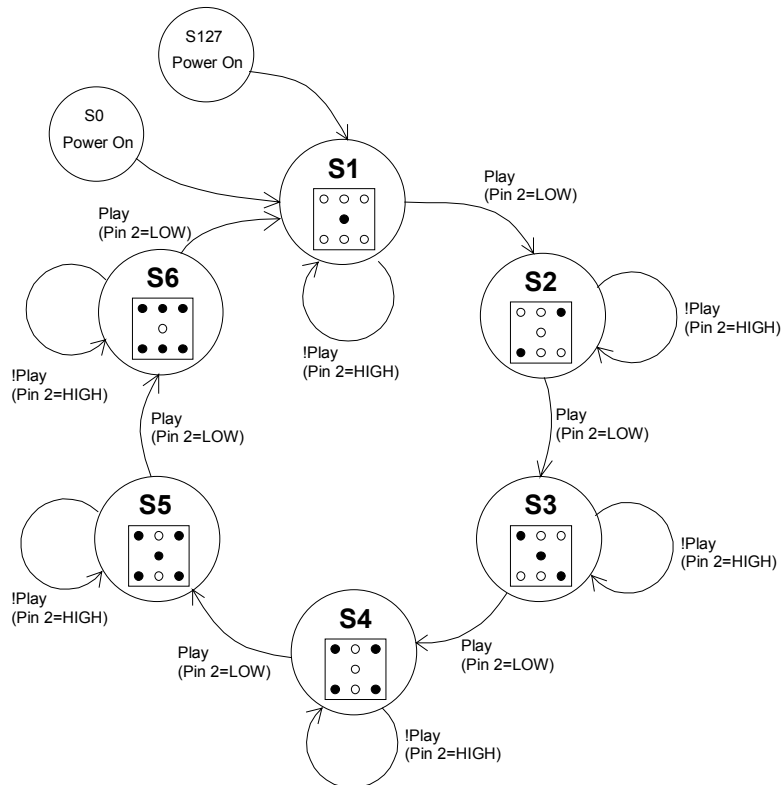Realisation als Zähler mit 7 Flip-Flops wobei jede LED an einen FF-Ausgang angeschlossen wird. Daraus entwickelt sich das State-Diagramm:



CUPL Code

In CUPL können wir diese Ablaufsequenz direkt übernehmen. Die States werden symbolisch über ihr Binäräquivalent definiert:

```

Pin 1 = clk ;
Pin 2 = !play ;          /* Inverse Logik! */
Pin 11 = OE;

/** Outputs **/
Pin [18..12] = ![Q6..Q0];          /* D1 D2 D3 */ /* Inverse Logik !! */
/*      18  17  16          */
/*      */
/*      D4          */
/*      15          */
/*      */
/*      D5 D6 D7          */
/*      12  13  14          */

/* Definition von lokalen Variablen. */
field count = [Q6..Q0];          /* 7 FF-Ausganenge Q7..Q0 */
$define S0 'b' 0000000          /* Initial States nach dem Einschalten */
$define S127 'b' 1111111
/* Definition der Zaehlerzustaende (LED Muster) */
$define S1 'b' 0001000
$define S2 'b' 0010001          /* Beachten Sie: $define haben keine Semikolon! */
$define S3 'b' 1001100          /* 1 = LED brennt-> Pin = low mit inverser Logik */
$define S4 'b' 1010101
$define S5 'b' 1011101
$define S6 'b' 1110111

/** Sequenzdefinition **/

sequenced count {
  present S0 next S1;          /* Sequenzer mit D-FF */
  present S127 next S1;        /* Zustaende 0,127 (Reset) fuehren zu S1 */
  present S1
    if play next S2;          /* Play gedruickt: Weiterzaehlen */
    if !play next S1;        /* Play nicht gedruickt: Zustand halten */
  present S2
    if play next S3;
    if !play next S2;
  present S3
    if play next S4;
    if !play next S3;
  present S4
    if play next S5;
    if !play next S4;
  present S5
    if play next S6;
    if !play next S5;
  present S6
    if play next S1;
    if !play next S6;
}

```